

# Digital (Design) logic and computer Organisation

## CIA - 5

Design a 5 bit +ve edge trigger MOD 13 counter .

Answer:

5 bit +ve edge trigger MOD 13 counter


Truth table:

clk	$Q_4$	$Q_3$	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1
2	0	0	0	1	0
3	0	0	0	1	1
4	0	0	1	0	0
5	0	0	1	0	1
6	0	0	1	1	0
7	0	0	1	1	1
8	0	1	0	0	0
9	0	1	0	0	1
10	0	1	0	1	0
11	0	1	0	1	1
12	0	1	1	0	0

13

Reset value:  $Q_0 = Q_2 = Q_3 = 1$

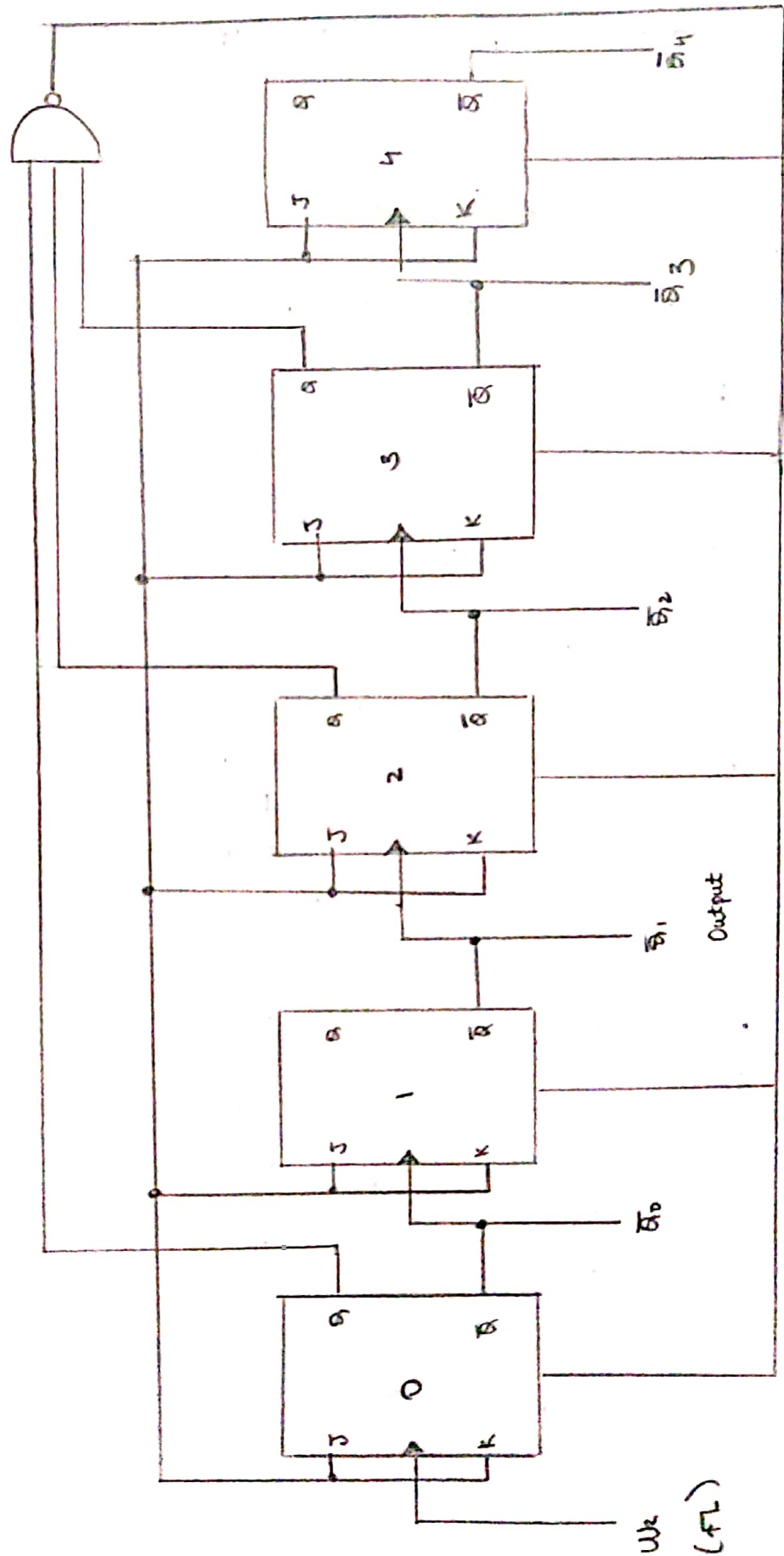Block diagram 5 bit Positive edge triggered Mod 13 Counter



# Timing Diagram:

